




# SISTEMAS DIGITALES

## 1º I. T. Informática de Sistemas

Fecha 25/02/2005, Página 2 de 2.

### EXAMEN

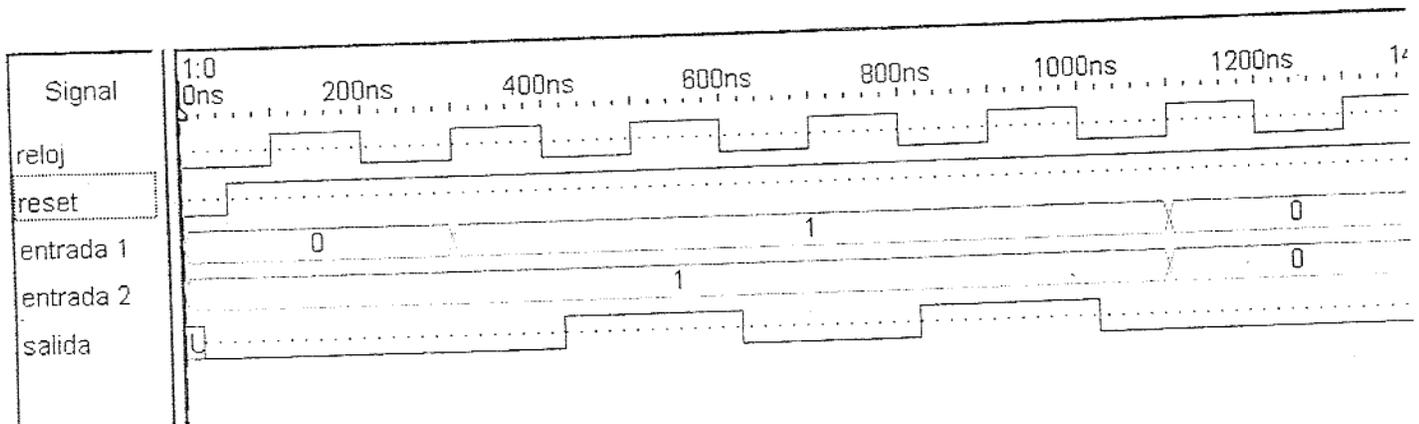9. Según el siguiente cronograma responder a la siguiente pregunta:



Identificar de que circuito se trata y características de su funcionamiento.

10. Qué son las tablas/mapas de excitación y para qué se utilizan.